

## Driver para vídeo

Este circuito baseado no LM318 apresenta uma impedância de entrada próxima a 10K, não carregando o circuito onde é ligado. Sua saída pode ser conectada a uma carga ou equipamento com impedância de 75 Ohms. Algumas variações podem ser feitas nos valores visando uma melhor resposta em frequência e eliminação de sparks.

