



Fique atento ao ajuste no trimpot de 1K para evitar que o circuito auto oscile. A auto-oscilação pode ser percebida devido ao ruído na faixa inteira que você está amplificando.