

Esse circuito pode ser usado como carregador e flutuador para uma bateria de 12 volts x 7 Ah.

Com esse circuito você irá manter seu circuito funciona mesmo com a falta de energia elétrica.

Os ICs LM317 devem ser colocados em dissipadores de potência.

O trimpot R2 deve ser ajustado para termos 12 volts na saída com o circuito energizado com a rede elétrica.

A saída sempre terá 12 volts, ou através da rede elétrica ou através da carga da bateria.

