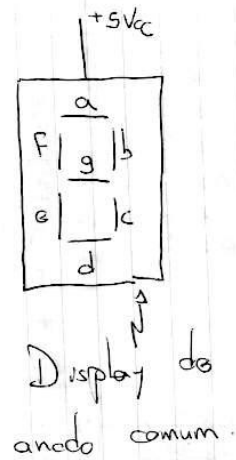


As Fontes devem ser boas, sem ripple.

Caso os dois pontos indicados por (L) sejam conectados ao terra a contagem irá parar e ficará o último número contado nos displays.

A alimentação é de 5 Volts DC e é recomendável que sejam usado um capacitor de 100nF de filtro próximo a cada CI.

Para fazer um circuito de reset para zerar os contadores use uma chave que conecte o pino 3 no Vcc (pino 3 dos 7490).



Contador 0-99 com sensor p/ estouro

