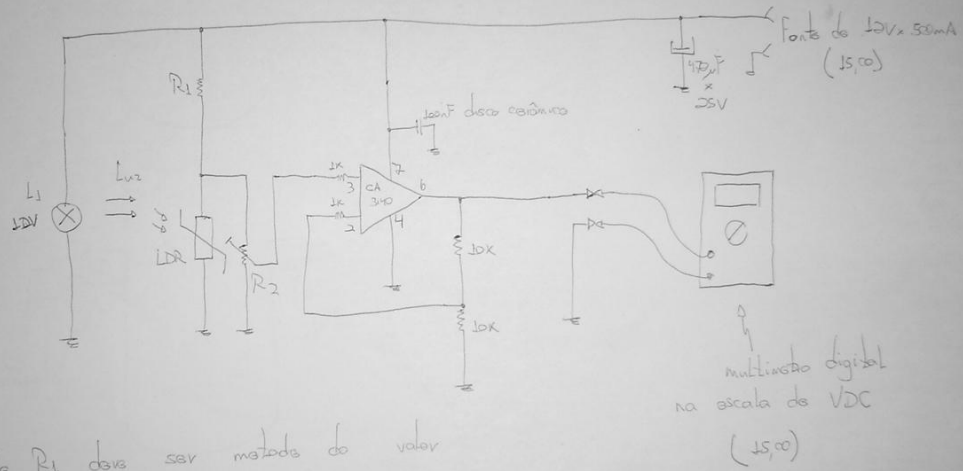


Há muito tempo atrás um internauta me pediu um circuito bem simples de detector de fumaça. Baseado em um circuito mais antigo ainda e que funcionou mandamos esse circuito para ele. Com esse circuito você pode começar a desenvolver idéias de como fazer um detector mais aprimorado.

Boa sorte.



O valor de R₁ deve ser metade do valor do LDR na Luz ambiente.

R₂ deve ter o valor do LDR. Você deve ajustar R₂ para um valor máximo de leitura no multímetro. Quando passar fumaça o valor diminuirá.

Fumeca.zip

data da Fumeca 1/2
05/01/2009 - Luiz Botini

