

P1 ajusta o tempo para comutação entre 0,4s a 5s aproximadamente. Quando CH1 for colocada na posição desliga demorara um tempo, ajustado em P1, que o relê desligue o circuito ligado nele. O mesmo acontece quando CH1 for colocado.

