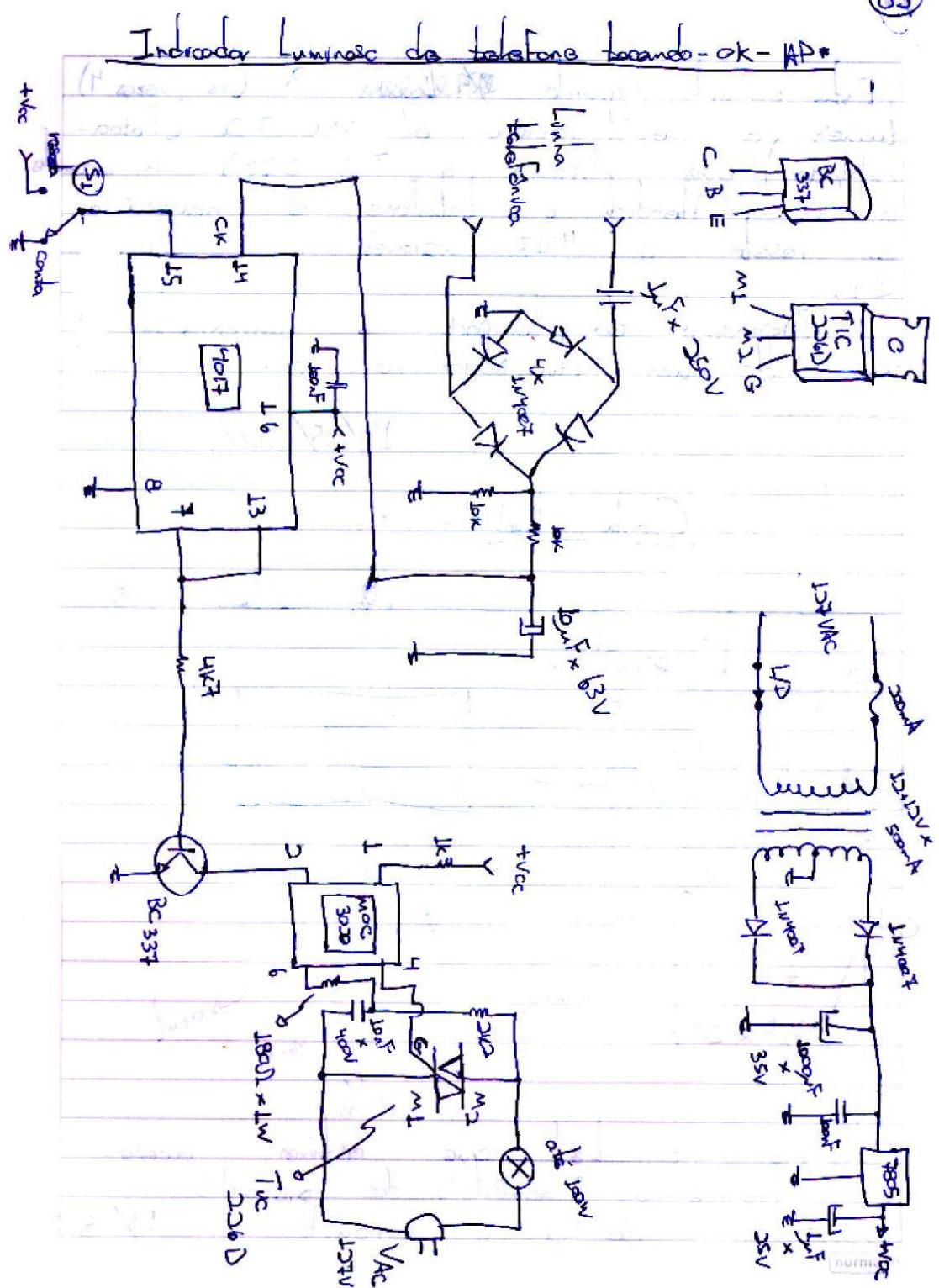


Esse circuito foi pedido por um visitante das minhas páginas lá nos anos 2000.

Quando o telefone tocar o circuito fará uma lâmpada se acender. Foi pedido para ser usado em um ambiente muito barulhento.

(83)



Este circuito, aguarda 3 (ou vezes 4) beques e depois aciona o MOC 3020 (fotocapacitor) que dispara o TIC 2261 e acende a Luz. Atendido o telefone é necessário se recarregar o 4017 através da chave S1.

Dependendo da lâmpada é conveniente o uso de um dissipador no TIC.

18/05/2004