



Esse simples mini mixer é baseado em um amplificador operacional 741. Esse circuito supersimples pode sofrer alterações de ganho aumentando ou diminuindo o valor do resistor de 100K entre os pinos 2 e 6 do 741. O sinal da saída precisa ser amplificado para poder ser injetado em um aut falante. É um projeto do ano de 1999.