

Este circuito **experimental** pode ser utilizado para a geração de freqüências na faixa de OM (ondas médias). É importante lembrar que na saída do IC além da freqüência fundamental teremos as freqüências harmônicas. Através do ajuste do potenciômetro conseguiremos freqüências na saída entre, aproximadamente, 540Khz a 1600Khz.

