

Esse circuito apresenta em sua saída A uma onda quadrado que pode ter sua período alto e baixo ajustado.

