

Esse circuito é utilizado para testar barramentos de leds de televisores. Ele tem um medidor digital que indicara a tensão e a corrente do barramento testado.

O resistor de 560 ohms precisa ser montado em uma barra de terminais e deve ficar distante dos outros componentes e das laterais da caixa da montagem.

Esse circuito irá acender os leds, praticamente, com seu brilho máximo e isso poderá atrapalhar a sua visão. Lembre-se disso ao usar esse equipamento.

O modulo para medir a tensão e a corrente pode ser adquirido através de lojas virtuais.

